

Fen Bilimleri - Basit Elektrik Devresi Oyunu Odevi

1. Basit bir elektrik devresinde hangi elemanlar bulunur ve görevleri nelerdir?
2. Anahtarın açık ya da kapalı olması devredeki akımı nasıl etkiler?
3. Kurduğunuz bir devrede ampul ışık vermiyorsa bunun nedenleri neler olabilir?