

Fen Bilimleri - Devre Elemanlari Odevi

1. Pil, ampul, anahtar ve iletken kablonun bir devredeki gorevlerini yaziniz.
2. Pil yatagi ve duyun kullanilmasinin avantajlari nelerdir?
3. Devre elemanlarinin sembollerle gosterilmesinin bilimdeki onemi nedir?